 


1. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **MUX2** descritto dalla seguente specifica:



Ingressi			Uscita
SEL	A	B	Z
0	0	-	0
0	1	-	1
1	-	0	0
1	-	1	1



```
entity MUX2 is
port ( A, B, SEL: in bit;
      Z: out bit);
end MUX2;

-- modello comportamentale --
architecture ARC1 of MUX2 is
begin
  P1: process (A, B, SEL)
  begin
    if (SEL = '0') then
      Z <= A;
    else
      Z <= B;
    end if;
  end process P1;
end ARC1;

-- modello data-flow --
architecture DATA_FLOW1 of MUX2 is
begin
  Z <= A when (SEL = '0') else
    B ;
end DATA_FLOW1;

-- modello data-flow --
architecture DATA_FLOW2 of MUX2 is
begin
  Z <= (A and not SEL) or (B and SEL);
end DATA_FLOW2;
```

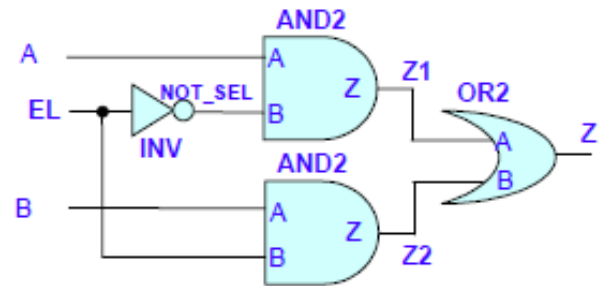 Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **MUX2** descritto dalla seguente specifica:



```

entity MUX2 is
port ( A, B, SEL: in bit;
      Z: out bit);
end MUX2;

-- modello strutturale --
architecture STRUCT of MUX2 is

component inv
  port (A: in bit;
        Z: out bit);
end component;

component and2
  port (A, B: in bit;
        Z: out bit);
end component;


component or2
  port (A, B: in bit;
        Z: out bit);
end component;

signal NOT_SEL, Z1, Z2: bit;

begin
  u1: inv port map (SEL, NOT_SEL);
  u2: and2 port map (A, NOT_SEL, Z1);
  u3: and2 port map (B, SEL, Z2);
  u4: or2 port map (Z1, Z2, Z);
end STRUCT;



```

 3. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **MUX4** descritto dalla seguente specifica:




Ingressi						Uscita
SEL0	SEL1	A	B	C	D	Z
0	0	0	-	-	-	0
0	0	1	-	-	-	1
0	1	-	0	-	-	0
0	1	-	1	-	-	1
1	0	-	-	0	-	0
1	0	-	-	1	-	1
1	1	-	-	-	0	0
1	1	-	-	-	1	1

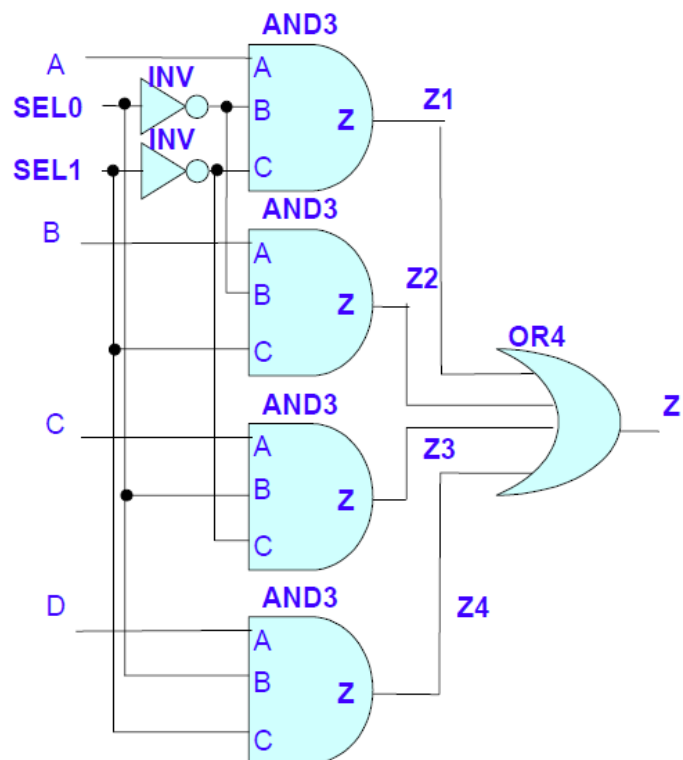 
Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **MUX4** descritto dalla seguente specifica:



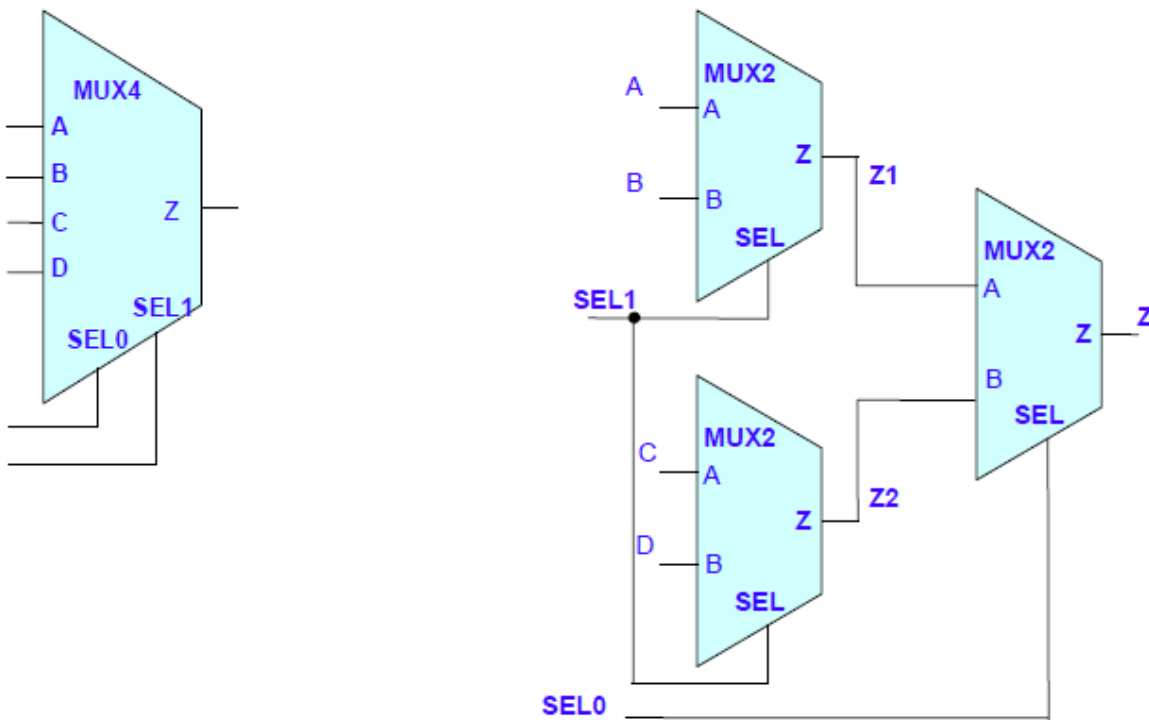Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **MUX4** descritto dalla seguente specifica:




 6. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **MUX_INV** descritto dalla seguente specifica:





Ingressi				Uscita
SEL	INV	A	B	Z
0	0	0	-	0
0	0	1	-	1
0	1	0	-	1
0	1	1	-	0
1	0	-	0	0
1	0	-	1	1
1	1	-	0	1
1	1	-	1	0

 7. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **DEC24** descritto dalla seguente specifica:




Ingressi		Uscita			
A	B	Z(0)	Z(1)	Z(2)	Z(3)
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

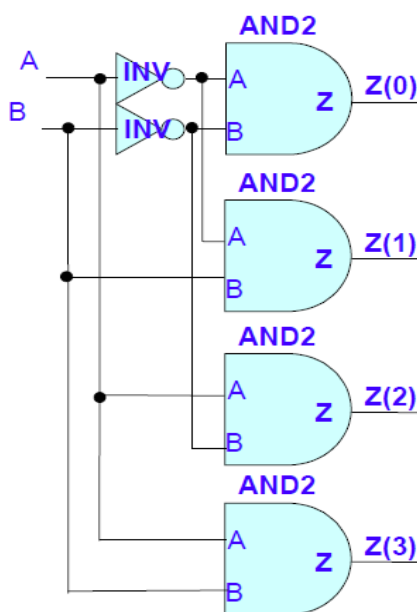 Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **DEC24** descritto dalla seguente specifica:




 9. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale*) del componente **COMB1** descritto dalla seguente specifica:




Ingressi			Uscita
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 10. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale*) del componente **COMB2** descritto dalla seguente specifica:





Ingressi				Uscite	
A	B	C	D	Z(0)	Z(1)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0
1	-	-	-	0	1

 11. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **HALF_ADDER** descritto dalla seguente specifica:




Ingressi		Uscite	
a	b	sum	cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

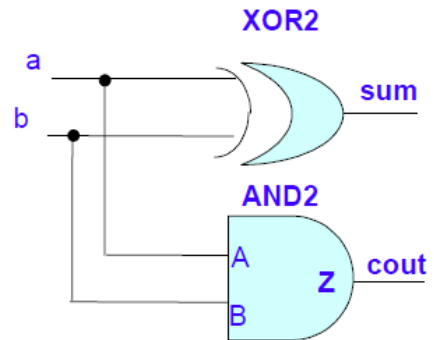 Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **HALF_ADDER** descritto dalla seguente specifica:





 13. Scrivere il modello VHDL (*comportamentale e dataflow*) del componente **FULL_ADDER** descritto dalla seguente specifica:



Ingressi			Uscite	
a	b	cin	sum	cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

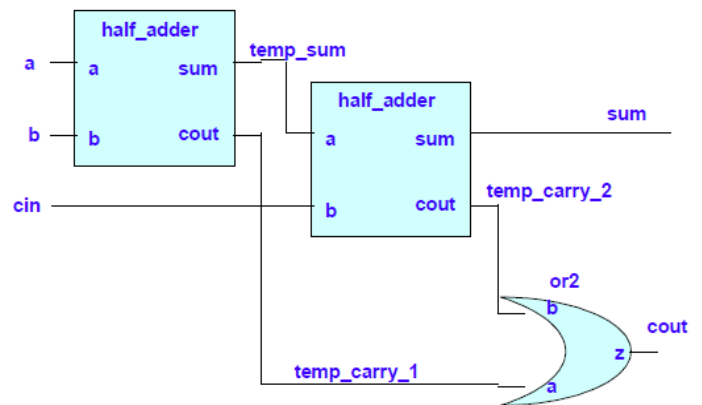 Scrivere il modello VHDL (*strutturale*) del componente **FULL_ADDER** descritto dalla seguente specifica:



Esercizio

Descrizione in VHDL comportamentale di un flip-flop set-reset con set sincrono e reset asincrono. L'operazione di reset è da considerare prioritaria rispetto a quella di set.

Esercizio

Modificare la seguente descrizione VHDL di un contatore a 8 bit con reset asincrono includendo i segnali `load` e `data`. Rimodellare il comportamento dell'entità in modo che quando `load` assume il valore '1' l'uscita `outa` assuma il valore di `data` (in modo asincrono). Porre `reset` prioritario rispetto a `load`.

```
entity cont8 is
port(clk, reset: in std_logic;
      outa: out std_logic_vector(0 to 7));
end cont8;

architecture rtl of cont8 is
  signal t: std_logic_vector(0 to 7);
begin
  process(clk, reset)
  begin
    if (reset = '1' ) then
      t <= "00000000";
    elsif (clk'event and clk = '1' ) then
      t <= t + "00000001";
    end if;
  end process;

  outa <= t;
end rtl;
```

Esercizio

Modificare la seguente descrizione VHDL di un contatore a 8 bit con reset asincrono includendo il segnale `null_val`¹. Rimodellare il comportamento dell'entità in modo che quando `reset` assume il valore '1' l'uscita `outa` assuma il valore di `null_val` (in modo asincrono).

```
entity cont8 is
port(clk, reset: in std_logic;
      outa: out std_logic_vector(0 to 7));
end cont8;

architecture rtl of cont8 is
  signal t: std_logic_vector(0 to 7);
begin
  process(clk, reset)
  begin
    if (reset = '1') then
      t <= "00000000";
    elsif (clk'event and clk = '1' ) then
      t <= t + "00000001";
    end if;
  end process;

  outa <= t;
end rtl;
```

Esercizio

Si realizzi in VHDL un modello comportamentale di un componente combinatorio con 3 parole in ingresso a, b, c ciascuna delle quali contiene 4 bit che rappresentano interi senza segno. La rete ha una parola y in uscita anch'essa di 4 bit che assume un valore uguale al massimo fra a, b e c . I dati in ingresso e in uscita devono essere codificati con il tipo di dato `std_logic_vector`.

1. 4-bit Unsigned Up Counter with Asynchronous Clear

The following table shows pin definitions for a 4-bit unsigned up counter with asynchronous clear.

IO Pins	Description
C	Positive-Edge Clock
CLR	Asynchronous Clear (active High)
Q[3:0]	Data Output

2. 4-bit Unsigned Up/Down counter with Asynchronous Clear

The following table shows pin definitions for a 4-bit unsigned up/down counter with asynchronous clear.

IO Pins	Description
C	Positive-Edge Clock
CLR	Asynchronous Clear (active High)
UP_DOWN	up/down count mode selector
Q[3:0]	Data Output

3. 4-bit Unsigned Up Counter with Asynchronous Load from Primary Input

The following table shows pin definitions for a 4-bit unsigned up counter with asynchronous load from primary input.

IO Pins	Description
C	Positive-Edge Clock
ALOAD	Asynchronous Load (active High)
D[3:0]	Data Input
Q[3:0]	Data Output

4. 8-bit Shift-Left Register with Positive-Edge Clock, Asynchronous Clear, Serial In, and Serial Out

The following table shows pin definitions for an 8-bit shift-left register with a positive-edge clock, asynchronous clear, serial in, and serial out.

IO Pins	Description
C	Positive-Edge Clock
SI	Serial In
CLR	Asynchronous Clear (active High)
SO	Serial Output

5. 8-bit Shift-Left/Shift-Right Register with Positive-Edge Clock, Serial In, and Parallel Out

The following table shows pin definitions for an 8-bit shift-left/shift-right register with a positive-edge clock, serial in, and serial out.

IO Pins	Description
C	Positive-Edge Clock
SI	Serial In
LEFT_RIGHT	Left/right shift mode selector
PO[7:0]	Parallel Output

6. Logical shifter

The following table shows pin descriptions for a logical shifter.

IO pins	Description
D[7:0]	Data Input
SEL	shift distance selector
SO[7:0]	Data Output